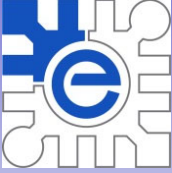




Universidad
de Alcalá



Departamento
de
Electrónica

Modelado de Sistemas Computacionales

Grado en Ingeniería de Computadores


Práctica libre: Generador de señal controlado desde un puerto serie RS232

Apartado 3.

Entidad *signal_generator*.

□ Entidad *signal_generator*.

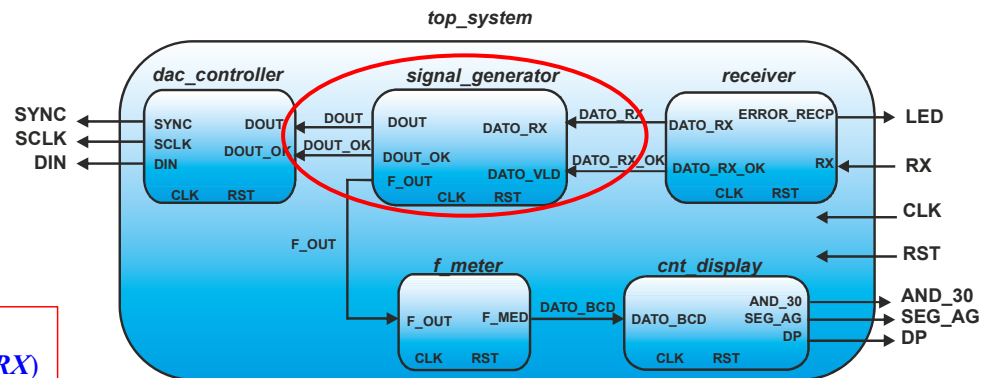Se encarga de decodificar el dato
recibido por el puerto serie (*DATO_RX*)
y generar los datos a enviar al DAC



```
entity signal_generator is
  port (
    RST      : in  std_logic;
    CLK      : in  std_logic;
    DATO_RX  : in  std_logic_vector (7 downto 0);
    DOUT     : out std_logic_vector (11 downto 0);
    F_OUT    : out std_logic;
    DOUT_OK  : out std_logic;
  );
end signal_generator;
```




Funcionalidad de los bits del dato recibido.

VOUT	Bit de <i>DATO_RX</i>								Selección
	B ₇	B ₆	B ₅	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	
	0	0	X	X	X	1	1	0	
	0	0	X	X	X	1	0	1	
	0	0	X	X	X	1	0	0	
	0	0	X	X	X	0	1	1	
	0	0	X	X	X	0	1	0	
	0	0	X	X	X	0	0	1	
	0	1	F ₅	F ₄	F ₃	F ₂	F ₁	F ₀	
	1	0	X	X	G ₃	G ₂	G ₁	G ₀	
	1	1	DC ₅	DC ₄	DC ₃	DC ₂	DC ₁	DC ₀	
									Señal sinusoidal
									Señal triangular
									Diente de sierra
									Señal cuadrada D=50%
									Señal cuadrada D=25%
									Señal cuadrada D=75%
									Frecuencia de la señal
									Ganancia
									Nivel de continua (DC)


Valores por defecto de la señal generada

Tipo de señal	Sinusoidal
Frecuencia	Un valor distinto de cero
Ganancia	3
Nivel de continua (DC)	0

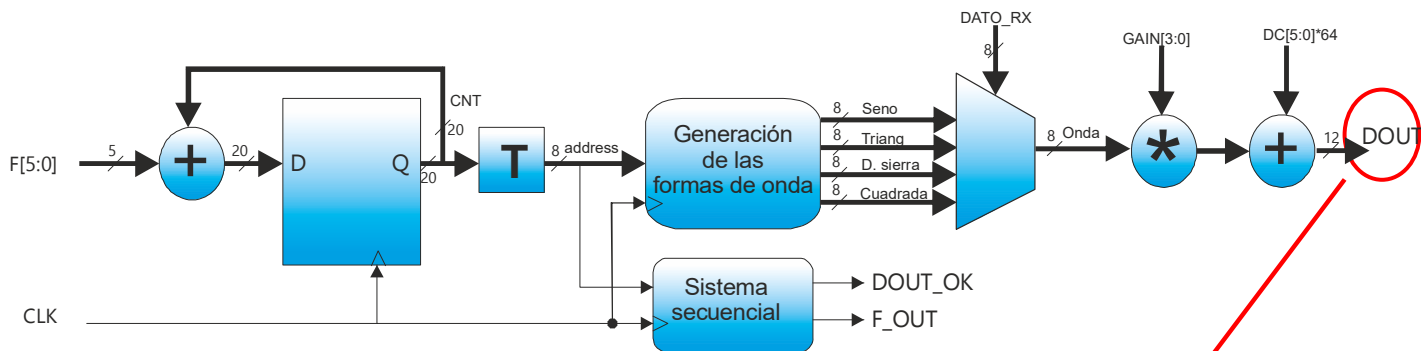


$$DOUT = Onda * GAIN + DC * 64$$

***DOUT* debe saturar a $2^{12}-1$.**

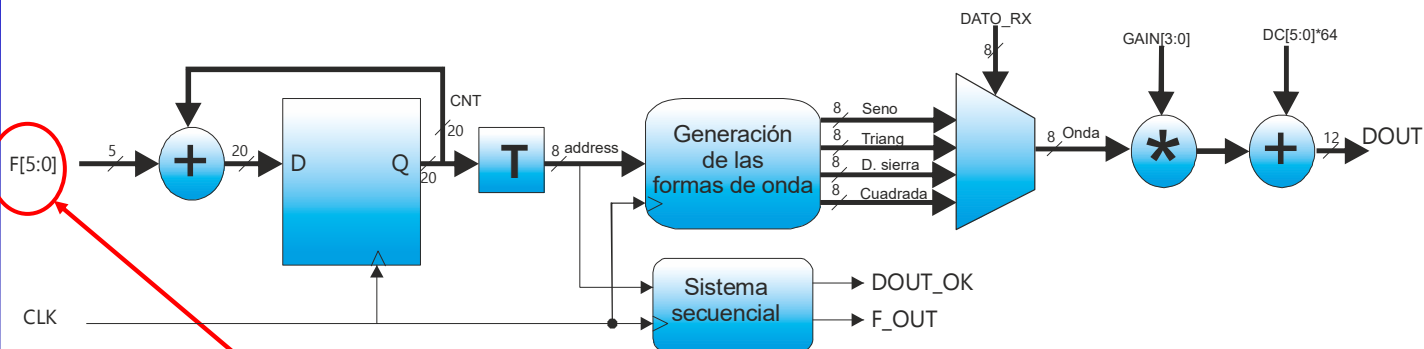


$$f_{VOUT} \approx \frac{F}{2^{20}} * f_{CLK}$$
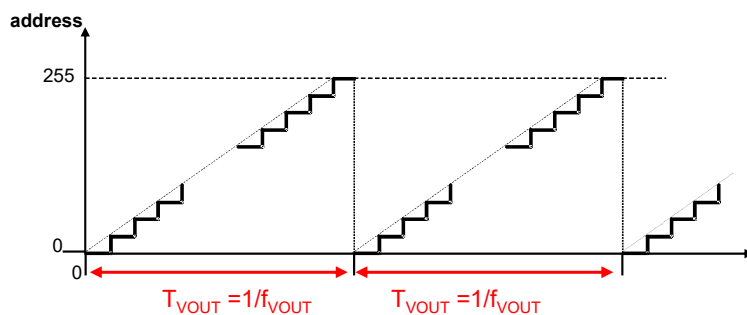
$$95 \text{ Hz} \leq f_{VOUT} \leq 6000 \text{ Hz}$$



Generación de las formas de onda.

 



```
entity seno is
  port (
    ADDR : in std_logic_vector(7 downto 0);
    CLK : in std_logic;
    DOUT : out std_logic_vector(7 downto 0);
  );
end seno;
```

VOUT	Bit de DATO_RX								Selección
	B ₇	B ₆	B ₅	B ₄	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	
	0	0	X	X	X	1	1	0	
	0	0	X	X	X	1	0	1	
	0	0	X	X	X	1	0	0	
	0	0	X	X	X	0	1	1	
	0	0	X	X	X	0	1	0	
	0	0	X	X	X	0	0	1	




Entidad *signal_generator*

Generación de F_OUT .

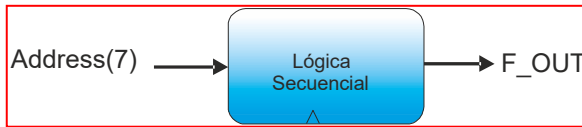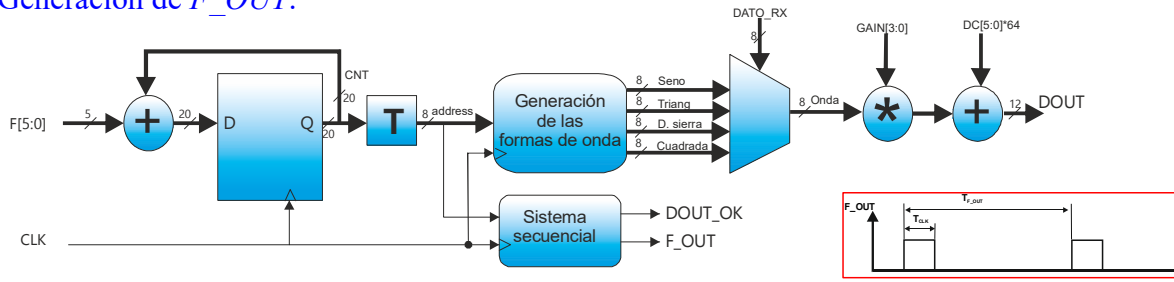

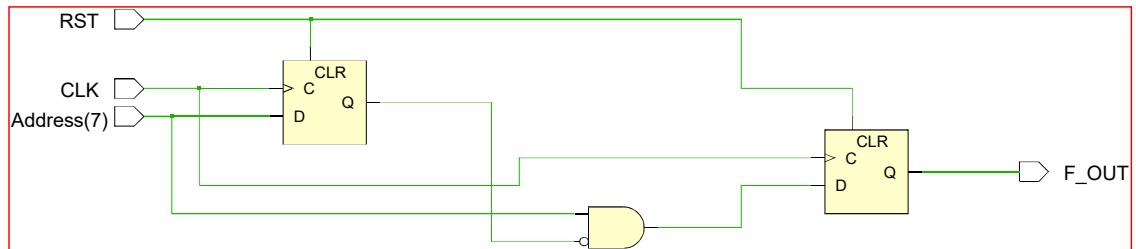¡Es un detector de flanco de subida o bajada!




Entidad *signal_generator*

Generación de $DOUT_OK$.



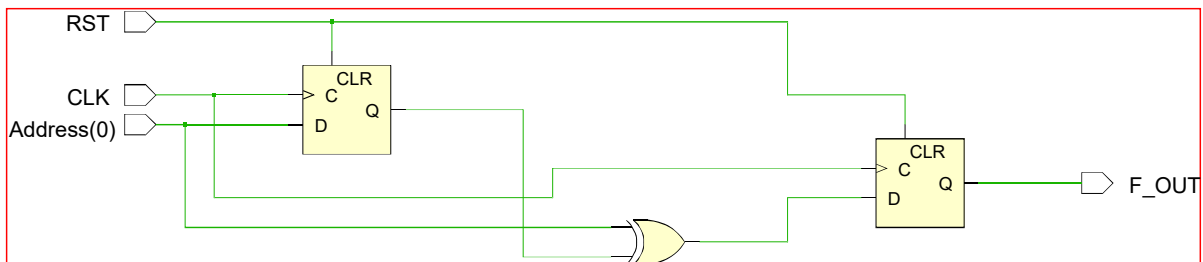¡Es un detector de flanco de subida y bajada!





Entidad signal_generator

Test-bench.

```
entity signal_generator_tb is
end signal_generator_tb;

architecture sim of signal_generator_tb is
begin -- sim

    DUT : entity work.signal_generator
        port map (
            RST      => RST_i,
            CLK       => CLK_i,
            DATO_RX   => DATO_RX_i,
            DATO_RX_OK => DATO_RX_OK_i,
            DOUT      => DOUT_i,
            F_OUT     => F_OUT_i,
            DOUT_OK   => DOUT_OK_i);
    . . . . .

    process
        procedure act_dato_vld is

        begin
            wait until CLK_i = '0';
            DATO_RX_OK_i <= '1';
            wait for 1 us;
            DATO_RX_OK_i <= '0';
            wait for 1 us;
            end act_dato_vld;

        begin
            --ganancia inicial
            DATO_RX_i(7 downto 6) <= "10";
            DATO_RX_i(5 downto 0) <= "100111";
            wait for 0.3 us;
            --forma de onda inicial
            DATO_RX_i(7 downto 6) <= "00";
            DATO_RX_i(5 downto 0) <= "001110";
            act_dato_vld;
            wait for 3 ms;

            report "FIN CONTROLADO DE LA SIMULACION" severity failure;
        end process;
    . . . . .

    process (F_OUT_i)
        variable t_aux : time := 1 ns;
        begin -- process
            if F_OUT_i'event and F_OUT_i = '1' then
                T <= now- t_aux;
                t_aux := now;
            end if;
        end process;

        F <= 1.0e-3*real((1 sec)/T) when T > 0 ns else 1.0;
    end sim;
```



Entidad signal_generator

